



## Sistemas Embarcados

O que são os sistema embarcados e tecnologias habilitadoras.

#### Sobre o Instrutor




- Graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Amazonas UFAM (2006). Atua em pesquisa e desenvolvimento na área de eletrônica e automação industrial. Possui vasta experiência em desenvolvimento de hardware, mais especificamente, placas de circuito impresso, dentre elas: placas de instrumentação analógica e digital utilizadas em sistemas de testes, placas processadoras baseadas em microcontroladores de diversos fabricantes, placas utilizadas em sistemas de comunicação digital com tecnologias cabeadas como RS485, RS422, Ethernet e tecnologias sem fio como Wi-fi 802.11, Zigbee 802.15 dentre outras. Possui experiência em desenvolvimento de firmware em diversas plataformas dentre elas: Intel 8088, 8051, Atmel, Microchip, ESP8266, Arduino.
- http://lattes.cnpq.br/5067803336101638
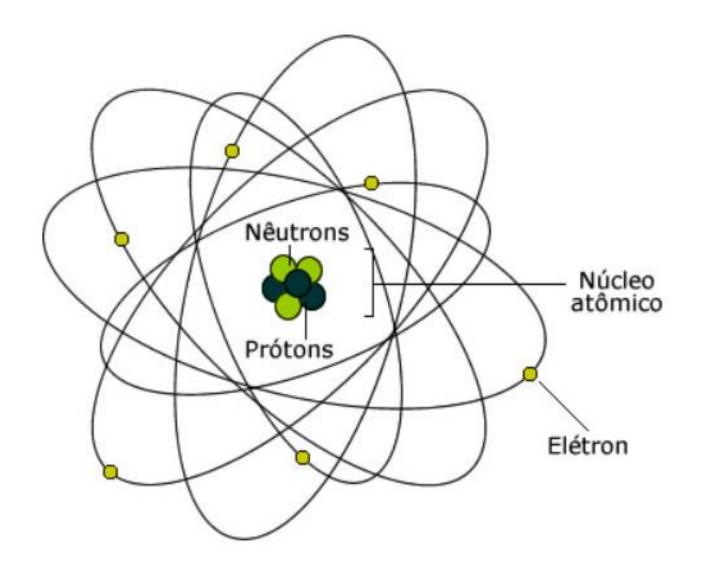
#### **Ementa**



- Conceitos de Eletricidade;
- Geração de Energia;
- Resistores;
- Termistores;
- Potênciomeros;
- Capacitores;
- Semicondutores;
- Diodos;
- Transistores;
- Transistores MOS-FET;







- Os átomos são compostos de prótons, elétrons e nêutrons.
- Os prótons possuem carga positiva;
- Os **elétrons** possuem carga negativa;
- Os nêutrons não possuem cargas.



Cargas com sinais iguais se repelem;

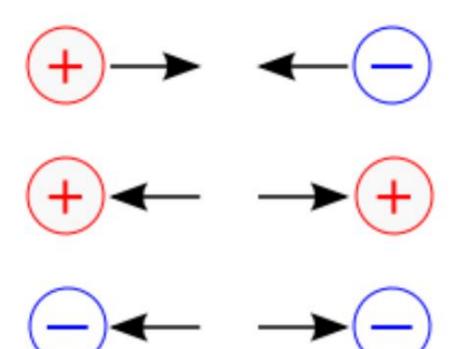



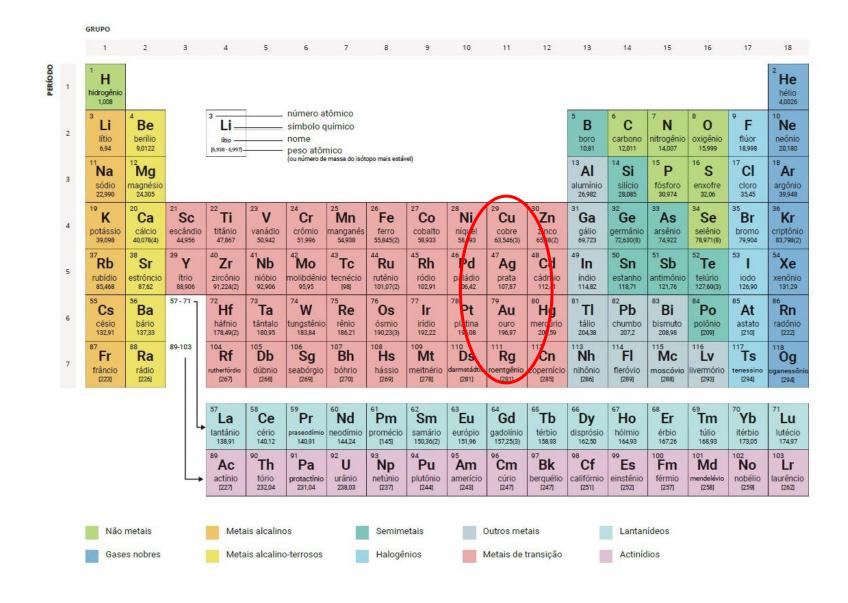




- Em geral, o processo de condução elétrica acontece nos **metais**. Este tipo de substância possui um bom ordenamento em sua estrutura cristalina, e também elétrons livres que podem se locomover através da rede de átomos.
- Os elétrons se movimentam em virtude das diferenças de potencial aplicadas nas extremidades deste material.

 Estas diferenças de potencial surgem devido à falta de elétrons em algumas regiões e à sobra de elétrons em outra região



• Estrutura cristalina do metal

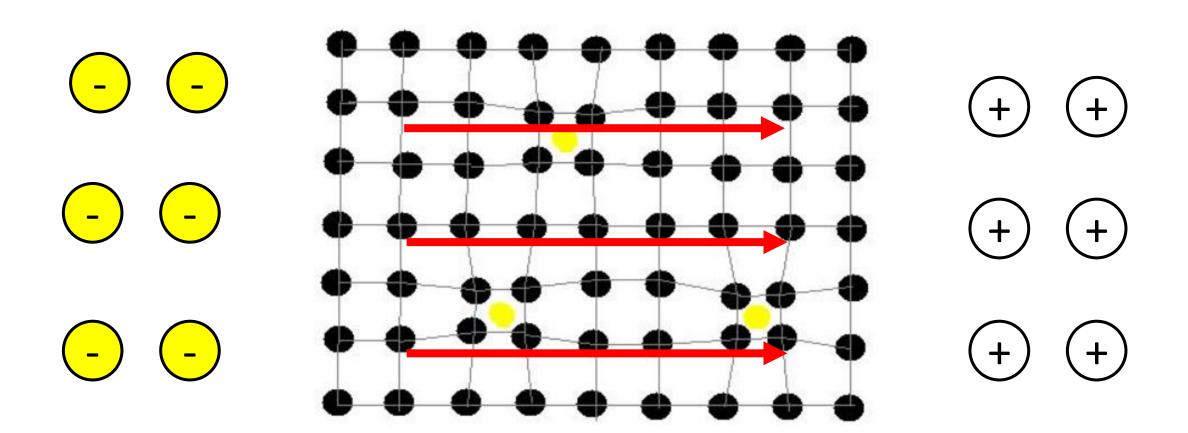



- Durante o deslocamento destas cargas ocorrem interações entre os elétrons e a cadeia de átomos. Isto causa alguma resistência ao movimento destes elétrons.
- Esta resistência à passagem da corrente elétrica é devido à resistividade, que é uma característica de cada material. Matematicamente, esta resistividade elétrica é dada por:

$$\rho = R.S/I$$

ρ = Resistividade elétrica;

R = Resistência elétrica;

S = Área da seção transversal;

L = Comprimento do matérial



 A partir da fórmula da resistividade podemos encontrar a formula da resistência elétrica do material.

$$R = \rho L/s$$

R = Resistência;

 $\rho$  = Resistividade;

L = Comprimento;

S = Área da seção transversal



• As constantes de resistividade dos materiais encontram-se em tabelas, como a mostrada abaixo.

Material	Resistividade ( Ω.m)
Prata	1,6 . 10 <sup>-8</sup>
Cobre	1.7.10 <sup>-8</sup>
Ouro	2.4. 10 <sup>-8</sup>
Carbono	3.5. 10 <sup>-5</sup>
Silício	2.5 · 10 <sup>2</sup>
Vidro	De 10 <sup>10</sup> a 10 <sup>14</sup>
Borracha	10 <sup>13</sup>



#### • Exercício:

Encontre a resistência elétrica de um fio de cobre com diâmetro de 4mm e um comprimento de 100m

$$R = \rho L/s$$

R = Resistência;

 $\rho$  = Resistividade;


L = Comprimento;

S = Área da seção transversal

Material	Resistividade ( Ω.m)
Prata	1,6 . 10 <sup>-8</sup>
Cobre	1,7.10 <sup>-8</sup>
Ouro	2.4. 10 <sup>-8</sup>
Carbono	3.5. 10 <sup>-5</sup>
Silício	2,5 . 10 <sup>2</sup>
Vidro	De 10 <sup>10</sup> a 10 <sup>14</sup>
Borracha	10 <sup>13</sup>




## Solução

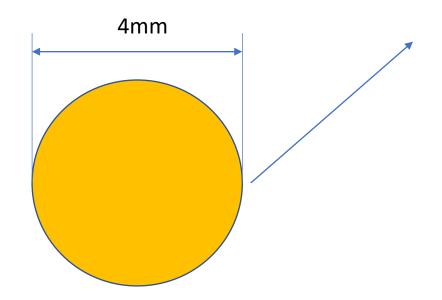

## Geração de energia




• Imã permanente

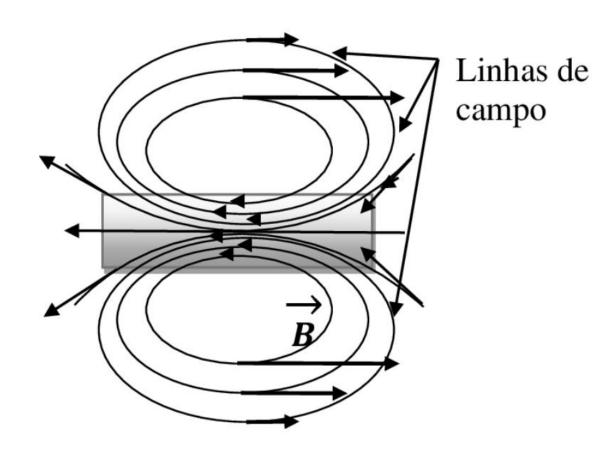


## Geração de energia



Como são feitos os imãs

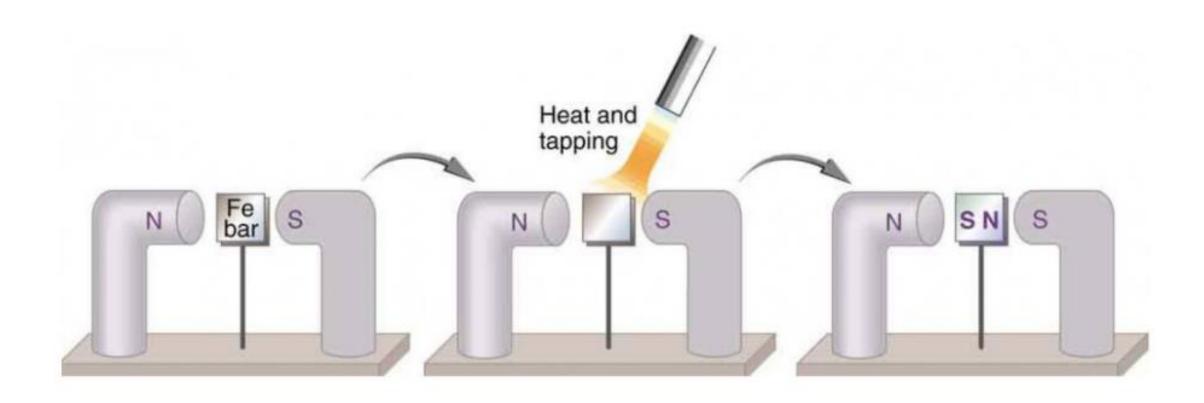




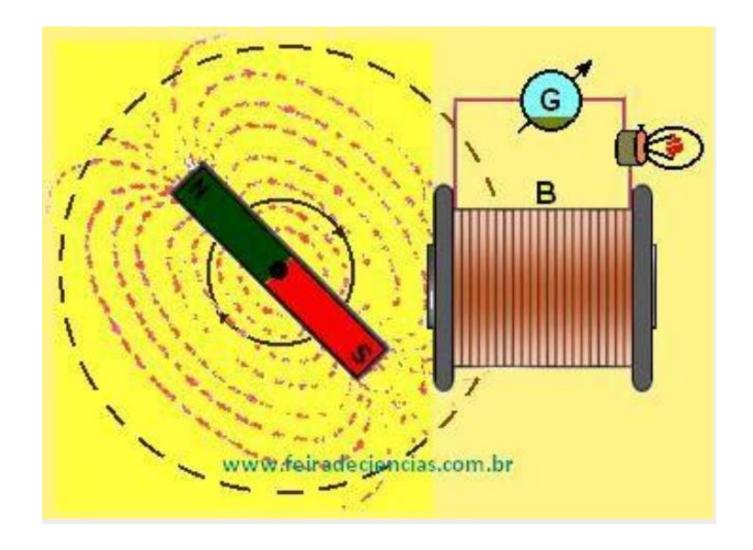

## Geração de energia





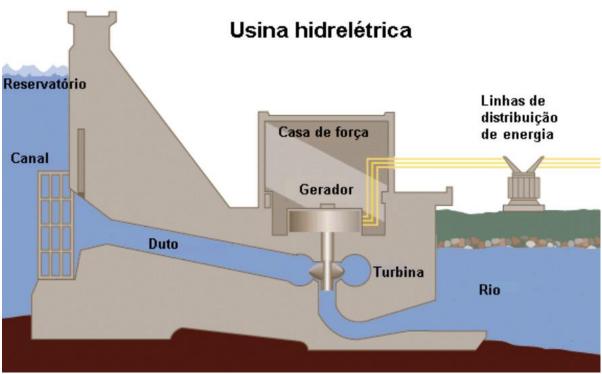

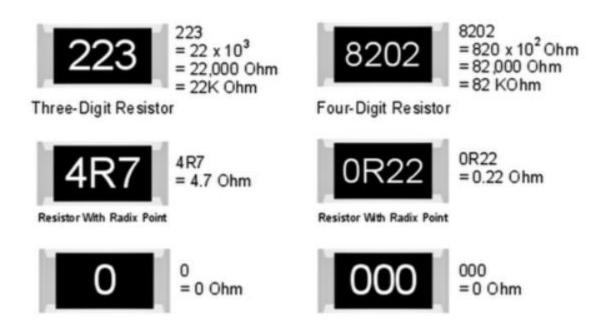
#### Resistores




 Resistores são dispositivos eletrônicos utilizados para limitar a corrente e condicionar níveis de tesões em circuitos.








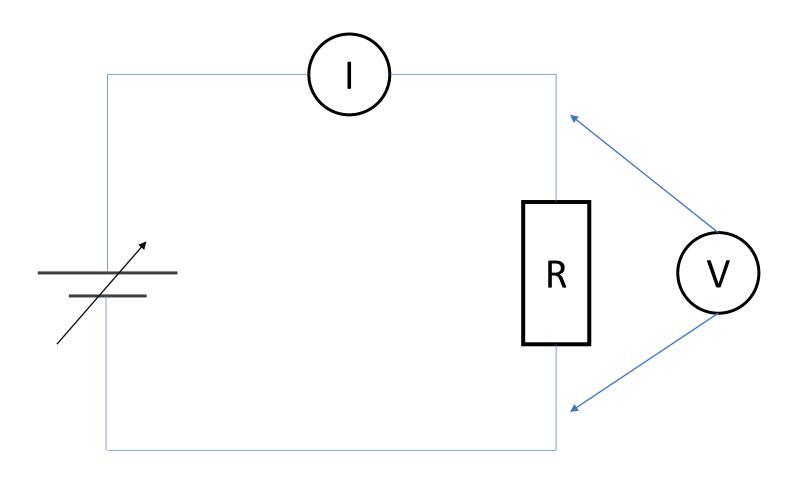


## Resistores



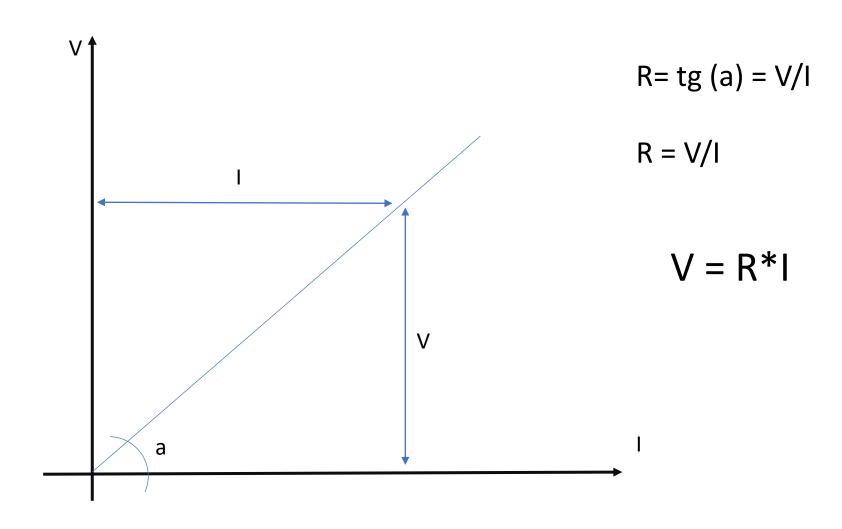




• Limitar corrente de dispositivos

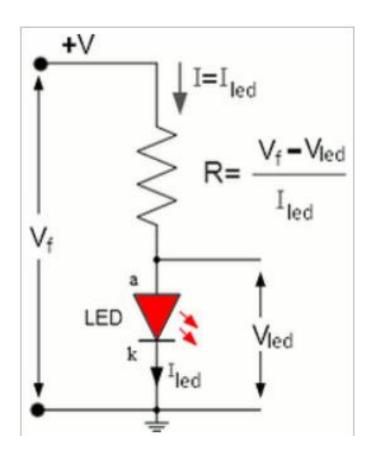


## Resistores não ôhmicos



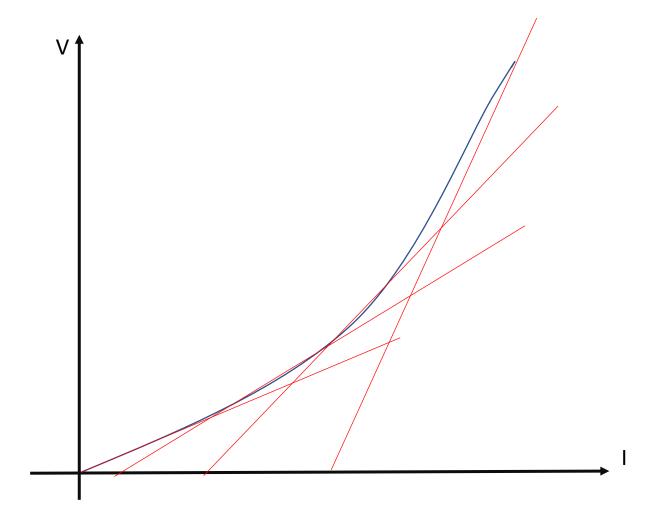




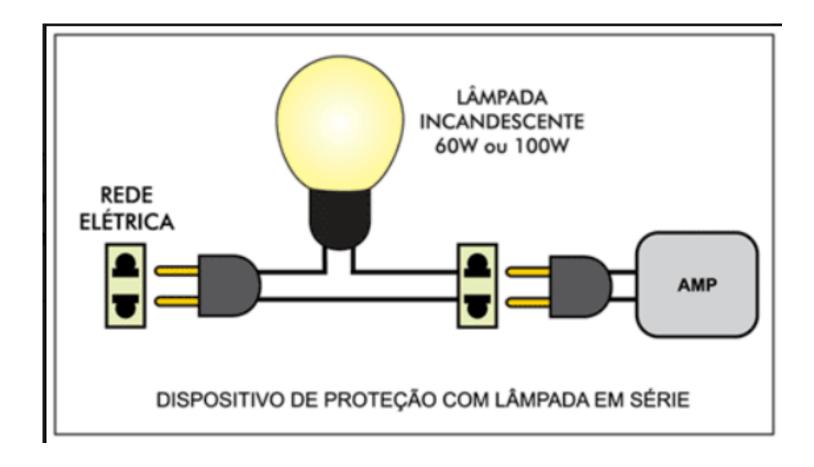

## Divisores de tensão



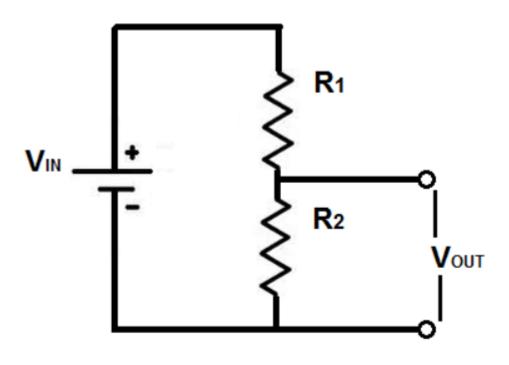

$$V_{OUT} = V_{IN} \frac{R_2}{(R_1 + R_2)}$$


## Capacitores






## Comportamento dos Capacitores em CC



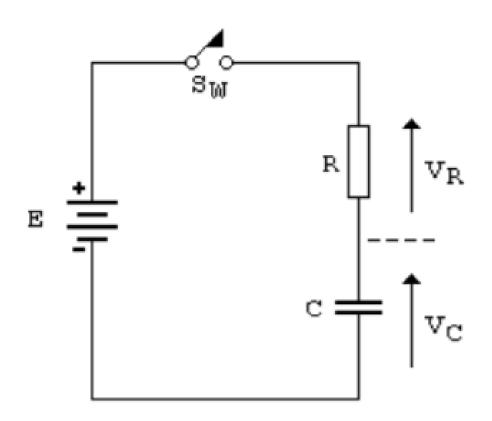


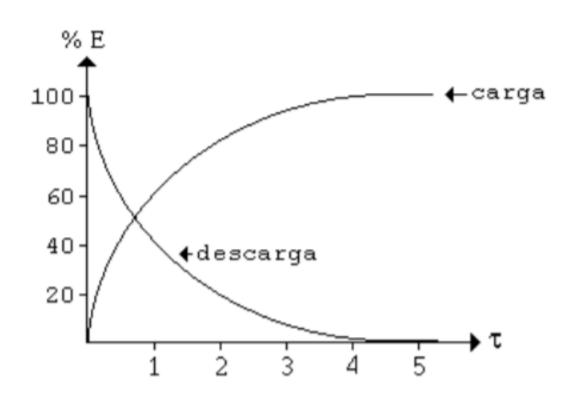
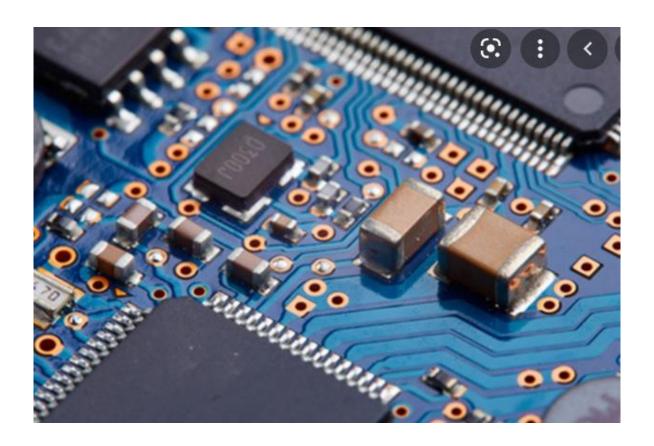
## Capacitores




• Os capacitores são largamente utilizados em circuitos digitais para filtragem de ruídos e para garantir a alimentação correta dos dispositivos digitais.



## Capacitores em CA



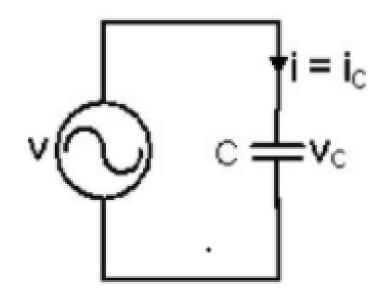

$$X_C = \frac{1}{2\pi FC}$$

Xc - reatância capacitiva (Ohn)

F - frequência (Hertz)

C - Capacitância (Farad)

## Capacitores



- Em corrente alternada os capacitores tem o comportamento parecido com o dos resistores, eles fornecem uma reatância capacitiva, que é uma resistência proporcional a frequência aplicada.
- Observando a formula vemos que quanto maior fora a frequência menor será a reatância capacitiva.

#### Diodos




• Diodos são dispositivos semicondutores largamente utilizados em circuitos eletrônicos, sua característica principal é a permissividade de corrente somente em um sentido.



## Diodos






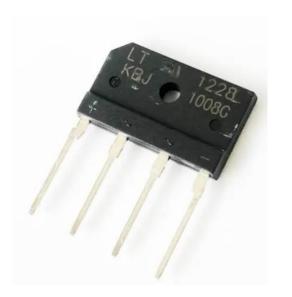







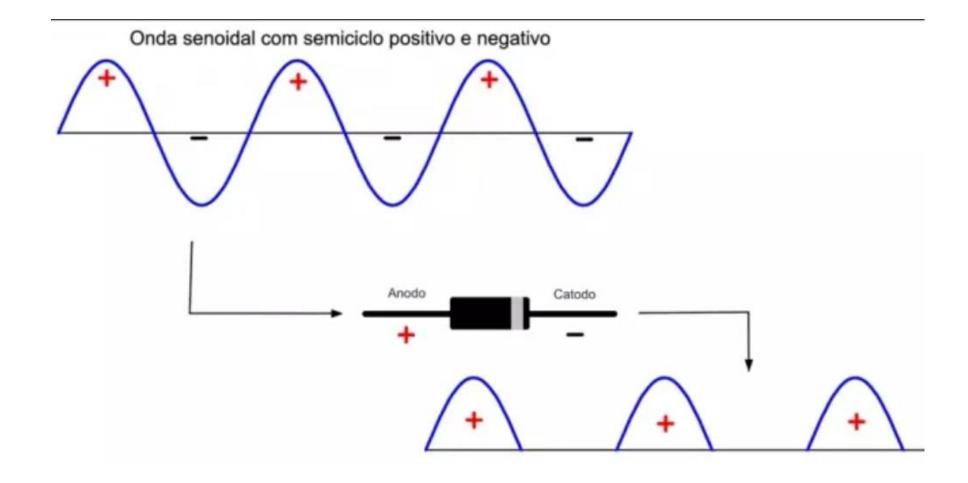



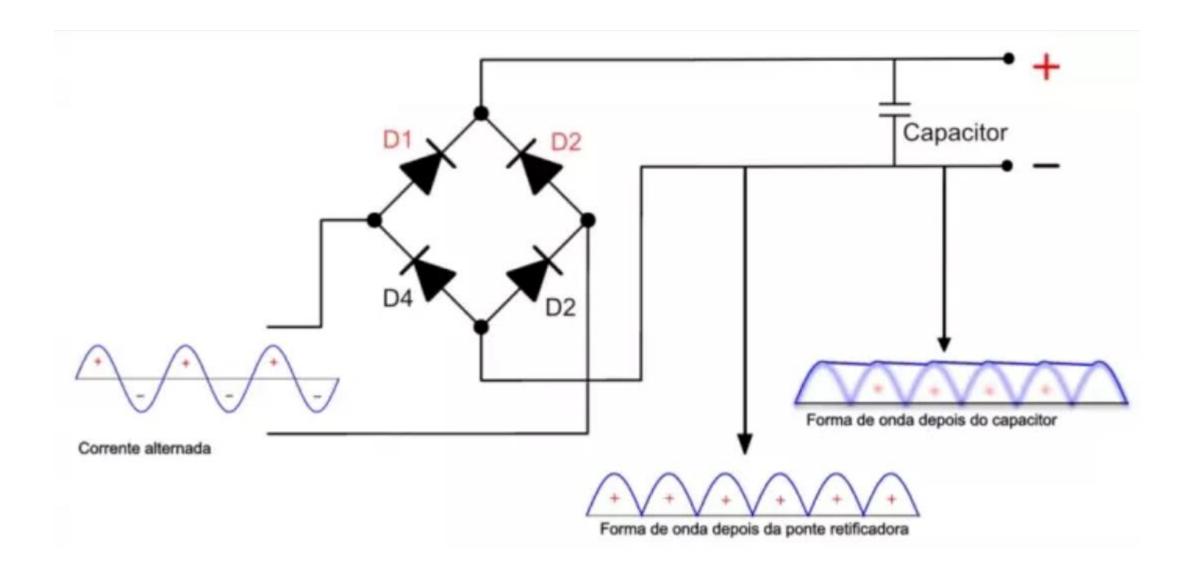



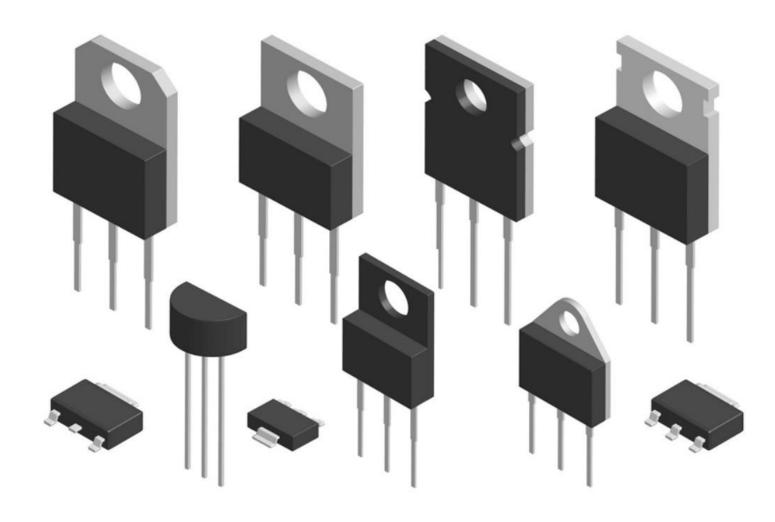

## **Transistores**



• Utilizados para realizar o chaveamento de cargas

